
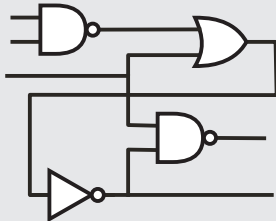



## Circuitos combinacionales y secuenciales

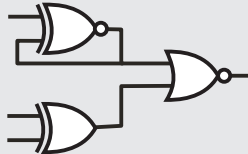

Circuito 1




Circuito 2

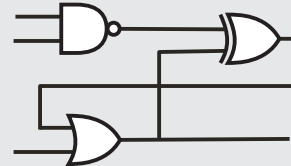

Circuito 3




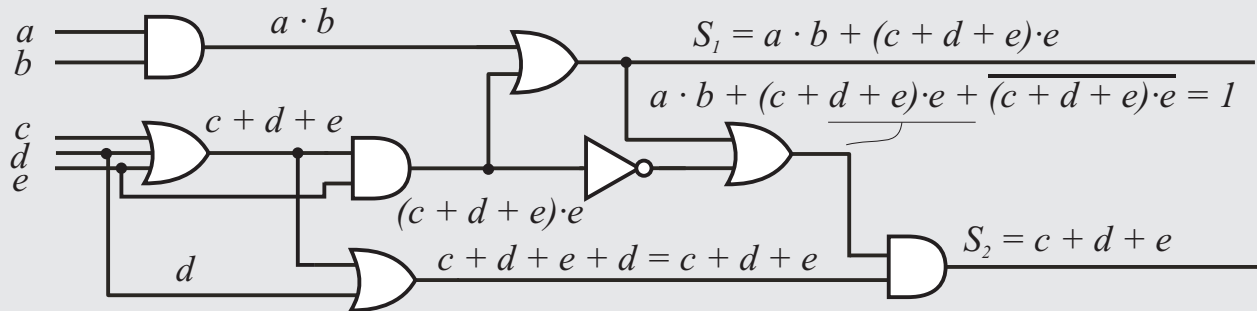
## Ejemplo de análisis de un circuito combinacional



## Transformación para sintetizar una función lógica con un mismo tipo de puerta

		$ba$		$b$	
$c$	$a$	0	1	0	1
		0	1	1	1





$f = ba + cb + ca$

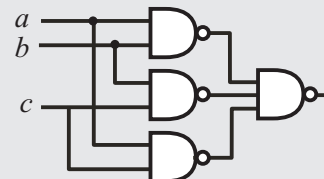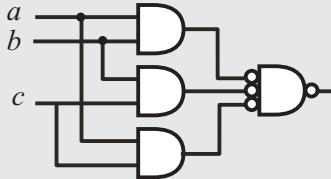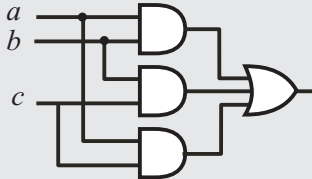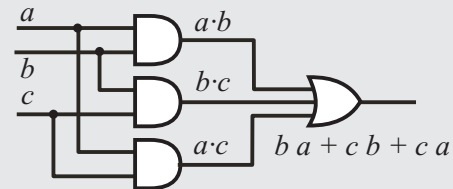


## Transformación para sintetizar una función lógica con un mismo tipo de puerta

<i>ba</i>		<i>b</i>	
<i>c</i>		1	0
<i>c</i>	<i>a</i>	0	0
		1	1

$$f = (b+a) \cdot (c+b) \cdot (c+a)$$

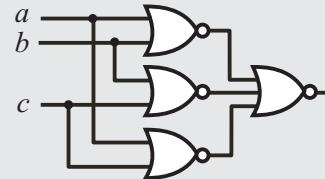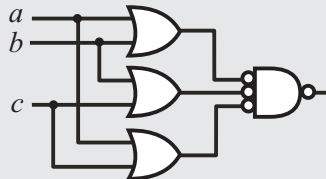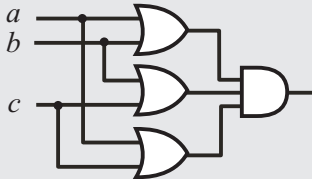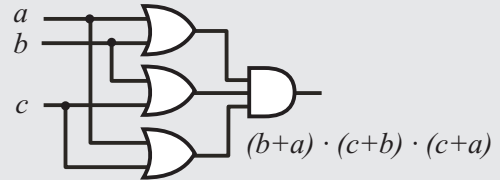

## Codificadores

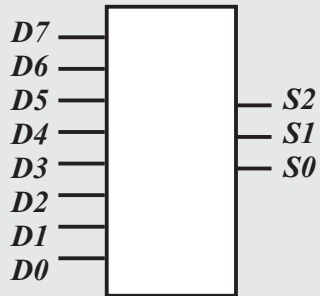

Codificador 8:3

- Sin prioridad
- con prioridad a la entrada de **mayor** peso
- con prioridad a la entrada de **menor** peso


## Codificador sin prioridad

<i>D7</i>	<i>D6</i>	<i>D5</i>	<i>D4</i>	<i>D3</i>	<i>D2</i>	<i>D1</i>	<i>D0</i>	<i>S2</i>	<i>S1</i>	<i>S0</i>
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Resto de los casos, hasta 256										


$$S2 = D7 + D6 + D5 + D4$$

$$S1 = D7 + D6 + D3 + D2$$


$$S0 = D7 + D5 + D3 + D1$$

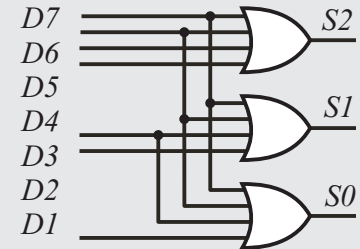

## Decodificadores

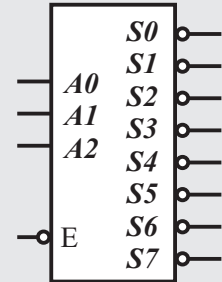

Decodificador 3:8

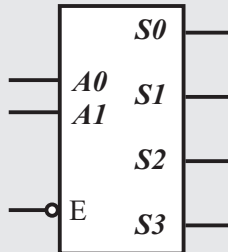

Decodificador 2:4

$E$	$A_1$	$A_0$	$S_0$	$S_1$	$S_2$	$S_3$
0	0	0	1	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	0	0	0	1
1	x	x	0	0	0	0





$$S_0 = \overline{E} \cdot \overline{A_1} \cdot \overline{A_0}$$

$$S_1 = \overline{E} \cdot \overline{A_1} \cdot A_0$$


$$S_2 = \overline{E} \cdot A_1 \cdot \overline{A_0}$$

$$S_3 = \overline{E} \cdot A_1 \cdot A_0$$

## Decodificador de 7 segmentos

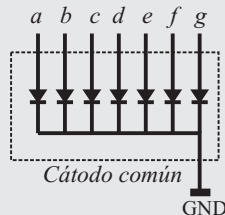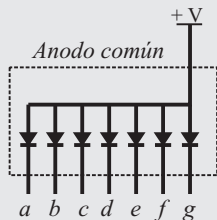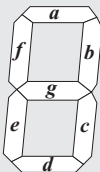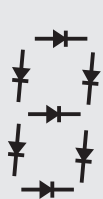

A3	A2	A1	A0	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	2
0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	3
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4
0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	5
0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	6
0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	7
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	9
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

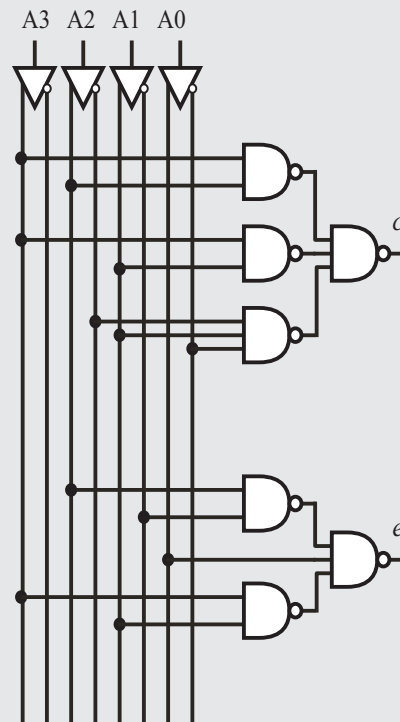



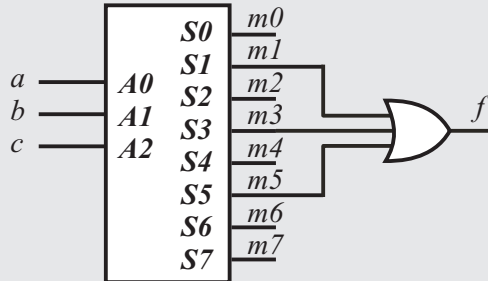
## Ejemplo de síntesis de una función con decodificadores


Con minitérminos  $f = \sum_3 (1, 3, 5)$

y un decodificador 3:8 activo por nivel alto.




Con maxitérminos  $f = \prod_3 (0, 2, 4, 6, 7)$

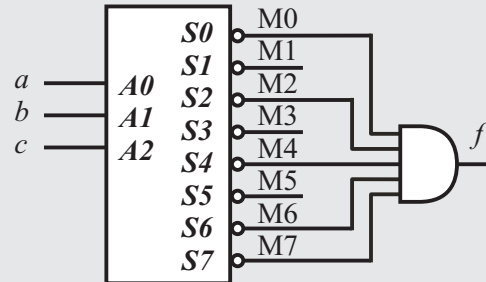
y un decodificador 3:8 activo por nivel bajo.



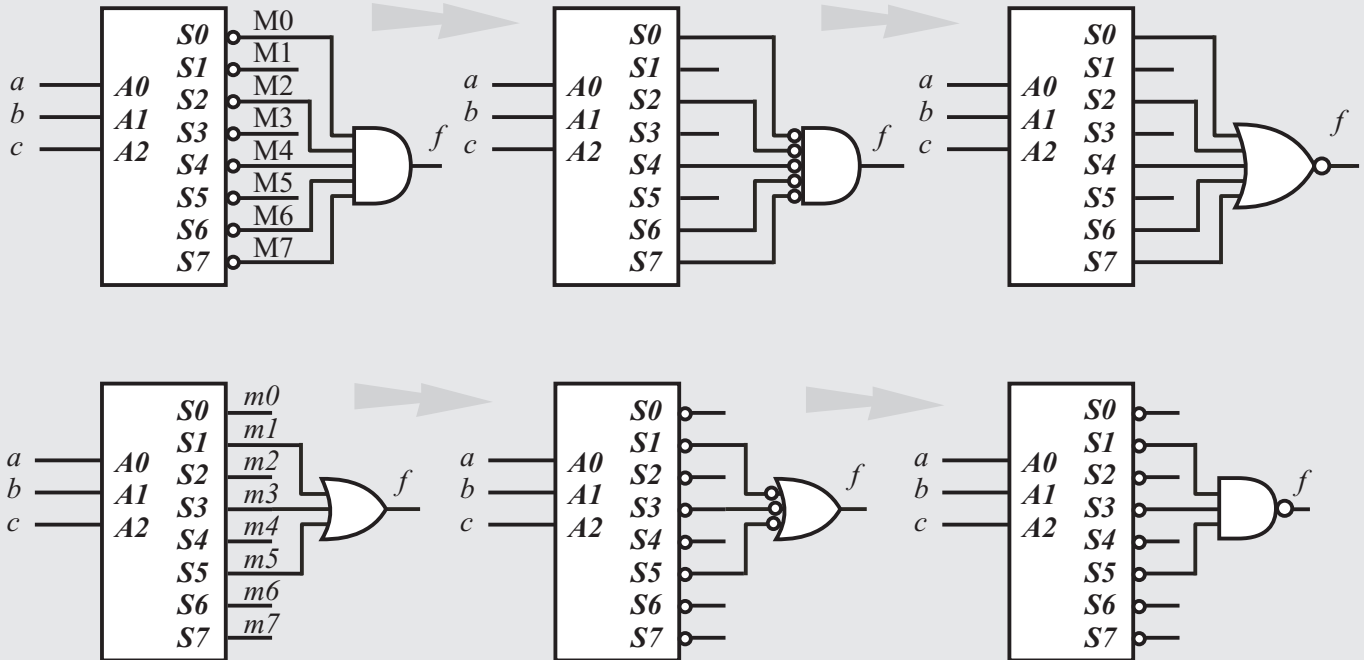Implementaciones de  $f = \sum_3 (1, 3, 5) = \prod_3 (0, 2, 4, 6, 7)$




## Expansión de decodificadores

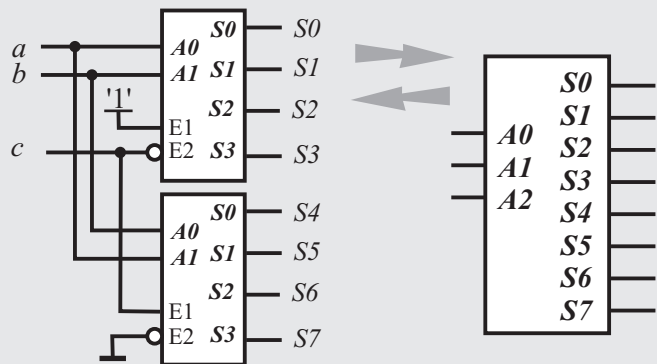

Decodificadores 2:4



Decodificador 3:8

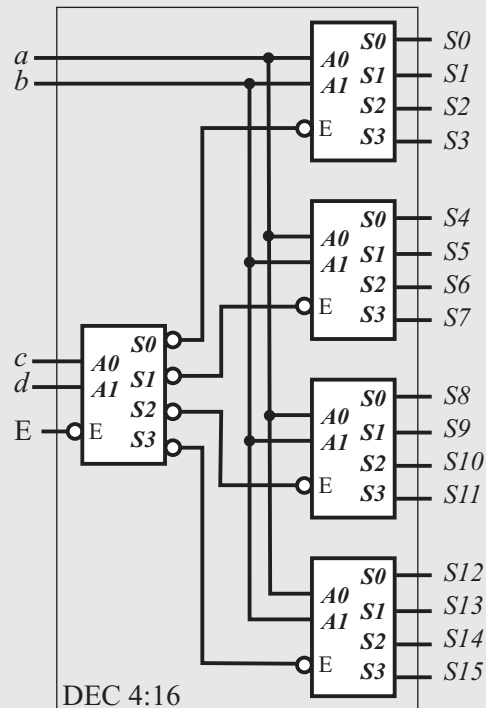

DEC 4:16



## Modelos y símbolos de Multiplexor y Demultiplexor

### Multiplexor

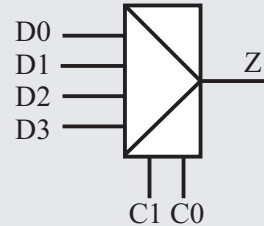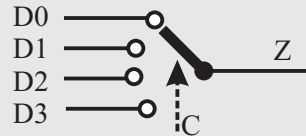

$$Z = \overline{C1} \cdot \overline{C0} \cdot D0 + \overline{C1} \cdot C0 \cdot D1 + C1 \cdot \overline{C0} \cdot D2 + C1 \cdot C0 \cdot D3$$

### Demultiplexor

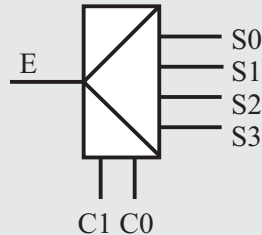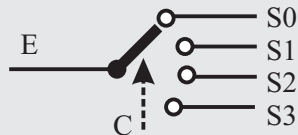


$$S0 = \overline{C1} \cdot \overline{C0} \cdot E$$

$$S1 = \overline{C1} \cdot C0 \cdot E$$

$$S2 = C1 \cdot \overline{C0} \cdot E$$

$$S3 = C1 \cdot C0 \cdot E$$

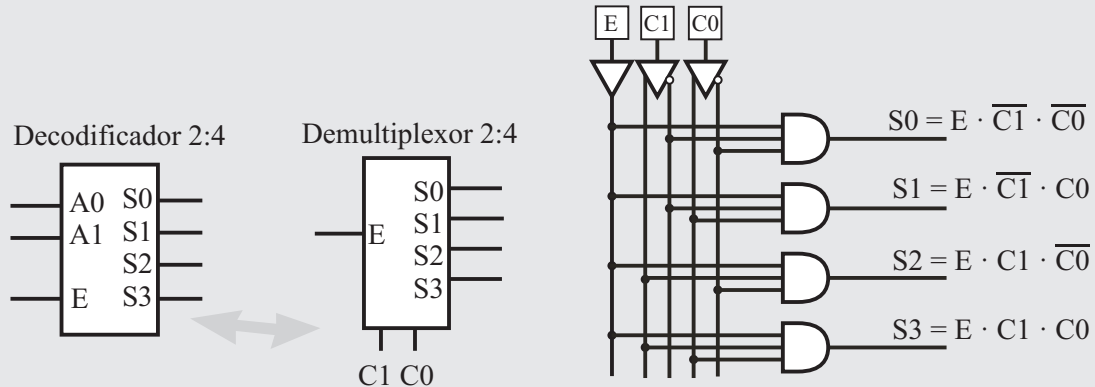
## Equivalencia entre decodificador con entrada Enable y demultiplexor



## Ejemplos de implementación de funciones lógicas con Multiplexores



$f = \sum_2 (0, 1, 2)$  con un multiplexor 4:1

$b$	$a$	$f$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

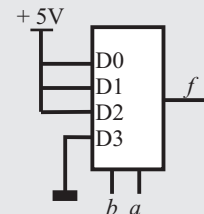

$f = \sum_4 (0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 15)$  con un multiplexor 8:1

	$cba$							
$d$	000	001	010	011	100	101	110	111
0	1	1	1	1	1	0	0	0
1	1	1	0	0	0	0	0	1
	1	1	$\bar{d}$	$\bar{d}$	$\bar{d}$	0	0	$d$

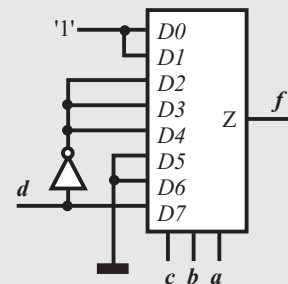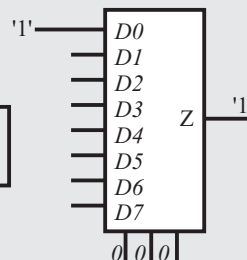

## Ejemplos de implementación de funciones lógicas con Multiplexores

$$f = \sum_4 (2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 23, 25, 31) \\ + \sum_0 (0, 8, 13, 16, 24, 28) \text{ con un multiplexor 8:1}$$

		<i>c b a</i>							
<i>e d</i>		000	001	010	011	100	101	110	111
0	0	x	0	1	0	1	0	1	0
0	1	x	1	1	1	1	x	0	0
1	0	x	0	0	0	1	0	1	1
1	1	x	1	0	0	x	0	0	1
		<b>D</b>	<b><math>\bar{E}</math></b>	<b><math>D \cdot \bar{E}</math></b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b><math>\bar{D}</math></b>	<b>E</b>	

